

ELEC 412 Assignment 1

James Marx

80562549

February 2, 2025

1 P1

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_2+k_1}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & -\frac{k_2}{m_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{k_1}{m_1} \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_2+k_1}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & -\frac{k_2}{m_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_1}{m_1} \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

2 P2

$$\frac{u_1 - v_1}{R/2} = \frac{v_1 - v_2}{R} + c \frac{d}{dt} v_1$$

$$\frac{v_1 - v_2}{R} = \frac{v_2 - v_3}{R} + c \frac{d}{dt} v_2$$

$$\frac{v_2 - v_3}{R} + \frac{u_2 - v_3}{R/2} = c \frac{d}{dt} v_3$$

$$\dot{v}_{c1} = \frac{-2v_{c1}}{RC} + \frac{2u_1}{RC} - \frac{v_{c1}}{RC} + \frac{v_{c2}}{RC}$$

$$\dot{v}_{c2} = \frac{v_{c1}}{RC} - \frac{v_{c2}}{RC} - \frac{v_{c2}}{RC} + \frac{v_{c3}}{RC}$$

$$\dot{v}_{c1} = \frac{v_{c2}}{RC} - \frac{v_{c3}}{RC} + \frac{2u_2}{RC} - \frac{2v_{c1}}{RC}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-3}{RC} & \frac{1}{RC} & 0 \\ \frac{1}{RC} & \frac{-2}{RC} & \frac{1}{RC} \\ 0 & \frac{1}{RC} & \frac{-3}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{RC} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}$$